



การจัดองค์การคอมพิวเตอร์

W1.7 Project Overview

31110321 Computer Organization

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทรงฤทธิ์ กิตติศรีวรพันธุ์

songrit@npu.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

Lecture plan

- 1.1 Boolean Logic
- 1.2 Boolean Functions Synthesis
- 1.3 Logic Gates
- 1.4 Hardware Description Language
- 1.5 Hardware Simulation
- 1.6 Multi-Bit Buses
- **1.7 Project Overview**

Project 1

- Given : Nand
- Goal : สร้างเกตต่อไปนี้

Elementary logic gates

- Not
- And
- Or
- Xor
- Mux ←
- DMux ←

16-bit variants

- Not16
- And16 ←
- Or16
- Mux16

Multi-way variants

- Or8Way
- Mux4Way16 ←
- Mux8Way16
- DMux4Way
- DMux8Way

Project 1

- Given : Nand
- Goal : สร้างเกตต่อไปนี้

Elementary logic gates

- ❑ Not
- ❑ And
- ❑ Or
- ❑ Xor
- ❑ Mux ←
- ❑ DMux ←

16-bit variants


- ❑ Not16
- ❑ And16
- ❑ Or16
- ❑ Mux16

Multi-way variants

- ❑ Or8Way
- ❑ Mux4Way16
- ❑ Mux8Way16
- ❑ DMux4Way
- ❑ DMux8Way

Mux

- Multiplexor

 

```
if (sel==0)
    out=a
else
    out=b
```


a	b	sel	out
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1

sel	out
0	a
1	b


ความหมายเดียวกับ
truth table

- 2-way multiplexor ใช้ sel เลือกข้อมูลทางใดทางหนึ่ง
- ใช้แพร่หลาย:
 - วงจรดิจิทัล
 - การสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สร้างเกตที่โปรแกรมได้ด้วย mux

 
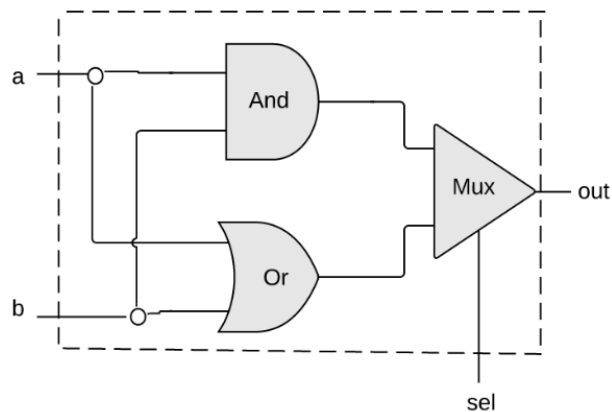
```
if (sel==0)
    out = (a And b)
else
    out = (a Or b)
```



a	b	sel	out
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

When sel==0
the gate acts like
an And gate


When sel==1
the gate acts like
an Or gate

```
CHIP AndMuxOr {
    IN a, b, sel;
    OUT out;

    PARTS:
    And (a=a, b=b, out=andOut);
    Or  (a=a, b=b, out=orOut);
    Mux (a=andOut, b=orOut, sel=sel, out=out);
}
```

Demux

- Demultiplexor

 

```
if (sel==0)
    {a,b}={in,0}
else
    {a,b}={0,in}
```


in	sel	a	b
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- ทำตรงข้าม Mux
- เข้า 1 ออก 2

DMux.hdl

```
CHIP DMux {
    IN in, sel;
    OUT a, b;

     PARTS:
        // Put your code here:
}
```



- มีข้อจำกัดมีสายเส้นเดียว มีข้อมูล 2 ชุด
- เลือกข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง ในหนึ่งเวลา
- sel ต่อกับสวิทช์ใช้เลือกข้อมูล
- sel = 1 เลือก a , sel = 0 เลือก b

Project 1

Elementary logic gates

- ❑ Not
- ❑ And
- ❑ Or
- ❑ Xor
- ❑ Mux
- ❑ DMux

16-bit variants


- ❑ Not16
- ❑ And16
- ❑ Or16
- ❑ Mux16



Multi-way variants

- ❑ Or8Way
- ❑ Mux4Way16
- ❑ Mux8Way16
- ❑ DMux4Way
- ❑ DMux8Way

And16

 

a = 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0

b = 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0


out = 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

```
CHIP And16 {  
    IN a[16], b[16];  
    OUT out[16];  
  
    PARTS:  
    // Put your code here:  
}
```

- ประมวลผลครั้งละ 16 bit
- (ใช้ multi buses)

16-bit, 4-way multiplexor

- Mux4Way16

 

sel[1]]	sel[0]	out
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

- คำใบ้


- ใช้ Mux16 หลายตัว

Mux4Way16.hdl

```
CHIP Mux4Way16 {  
    IN a[16], b[16], c[16], d[16],  
        sel[2];  
    OUT out[16];  
  
    PARTS:  
        // Put your code here:  
}
```

Demo : Chip building

- Xor

 

outputs 1 if $a \neq b$

Xor.cmp

a	b	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

เมื่อรันโปรแกรม Xor.hdl
ในไดร็อกทอรีที่มีไฟล์
Xor.tst และ Xor.cmp
โปรแกรม Hardware
Simulator จะทดสอบการ
ทำงานให้อัตโนมัติ

Xor.hdl

```
CHIP Xor {  
    IN  a, b;  
    OUT out;  
  
    PARTS:  
        // Put your code here.  
}
```

Xor.tst

```
load Xor.hdl,  
output-file Xor.out,  
compare-to Xor.cmp,  
output-list a b out;  
set a 0, set b 0, eval, output;  
set a 0, set b 1, eval, output;  
set a 1, set b 0, eval, output;  
set a 1, set b 1, eval, output;
```