



**COM-ORG**

# **W2 : Project-2 Overview**

---

31110321 Computer Organization

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทรงฤทธิ์ กิตติศรีวรพันธุ์

songrit@npu.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม

# Project 1 (สัปดาห์ก่อน)

---

- Given : Nand

## Elementary logic gates

- Not
- And
- Or
- Xor
- Mux
- DMux

## 16-bit variants

- Not16
- And16
- Or16
- Mux16

## Multi-way variants

- Or8Way
- Mux4Way16
- Mux8Way16
- DMux4Way
- DMux8Way

# Outline


---

- Chipset : ใช้ชิปจาก Project-1
- Goal : สร้างชิปเซตต่อไปนี้

- HalfAdder
- FullAdder
- Add16
- Inc16
- ALU

ใช้ชิปเซต Project-1  
ประกอบเป็นชิปเซตใหม่

# Half Adder

 

a	b	sum	carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

HalfAdder.hdl

```
/** Computes the sum of two bits. */  
  
CHIP HalfAdder {  
    IN a, b;  
    OUT sum, carry;  
  
    PARTS:  
    // Put your code here:  
}
```

- คำแนะนำ

- สามารถใช้ลอจิกเกตพื้นฐานสร้าง Half Adder ได้

# Full Adder



FullAdder.hdl


```
/** Computes the sum of three bits. */  
  
CHIP HalfAdder {  
    IN a, b, c;  
    OUT sum, carry;  
  
    PARTS:  
    // Put your code here:  
}
```

a	b	c	sum	carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

- คำแนะนำ

- สามารถใช้ 2 Half Adder
- สร้าง Full adder

# 16-bit adder

 


Add16.hdl

```
/*  
 * Adds two 16-bit, two's-complement values.  
 * The most-significant carry bit is ignored.  
 */  
  
CHIP Add16 {  
    IN a[16], b[16];  
    OUT out[16];  
  
    PARTS:  
    // Put you code here:  
}
```

- คำแนะนำ

- ใช้ n-bit adder ใช้สร้าง n-bit full-adder
- Carry bit เป็นลำดับต่อเนื่องจากผลของ carry bit จากบิตขวาไปบิตซ้าย
- ไม่สนใจ MSB carry bit

# 16-bit incrementor

 


- คำแนะนำ

- ผลลัพธ์  $out = in + 1_b$
- พิจารณาระบบ Inc2 (2บิต)
- มีกรณีสืบ carry จากบิตทางขวา
- มีกรณีส่งต่อ carry บิตไปบิตทางซ้าย

```
/*  
 * Outputs in + 1.  
 * The most-significant carry bit is ignored.  
 */  
  
CHIP Inc16 {  
    IN in[16];  
    OUT out[16];  
  
    PARTS:  
    // Put your code here:  
}
```

# Chipset (composite)

- Mux16, Not16, And16, Or8Way

 

sel	out
0	<b>a</b>
1	<b>b</b>

PARTS:

```
Mux(a=a[0],b=b[0],sel=sel,out=out[0]);
Mux(a=a[1],b=b[1],sel=sel,out=out[1]);
Mux(a=a[2],b=b[2],sel=sel,out=out[2]);
Mux(a=a[3],b=b[3],sel=sel,out=out[3]);
Mux(a=a[4],b=b[4],sel=sel,out=out[4]);
Mux(a=a[5],b=b[5],sel=sel,out=out[5]);
Mux(a=a[6],b=b[6],sel=sel,out=out[6]);
Mux(a=a[7],b=b[7],sel=sel,out=out[7]);
Mux(a=a[8],b=b[8],sel=sel,out=out[8]);
Mux(a=a[9],b=b[9],sel=sel,out=out[9]);
Mux(a=a[10],b=b[10],sel=sel,out=out[10]);
Mux(a=a[11],b=b[11],sel=sel,out=out[11]);
Mux(a=a[12],b=b[12],sel=sel,out=out[12]);
Mux(a=a[13],b=b[13],sel=sel,out=out[13]);
Mux(a=a[14],b=b[14],sel=sel,out=out[14]);
Mux(a=a[15],b=b[15],sel=sel,out=out[15]);
```



# Not16, And16, Or8Way

---

**Chip name:** Not16

**Inputs:** in[16] // a 16-bit pin

**Outputs:** out[16]

**Function:** For i=0..15 out[i]=Not(in[i]).

Not16 -> flip-bit

**Chip name:** And16

**Inputs:** a[16], b[16]

**Outputs:** out[16]

**Function:** For i=0..15 out[i]=And(a[i],b[i]).

And16 ក្នុង

**Chip name:** Or8Way


**Inputs:** in[8]

**Outputs:** out

**Function:** out=Or(in[0],in[1],...,in[7]).

out=0 ករណីតែមួយ

# ALU

 

- **คำแนะนำ**


- สร้าง blocks : Add16 และใช้ลอจิกเกตจาก Project-1
- สามารถสร้าง ALU ได้โดยใช้ HDL code ประมาณ 20 บรรทัด
- ใช้ทุกซิปเซตที่ทำมาช่วยให้โค้ดสั้น

ALU.hdl

```
/** The ALU. */
// Manipulates the x and y inputs as follows:
// if (zx == 1) sets x = 0           // 16-bit true constant
// if (nx == 1) sets x = !x         // bitwise Not
// if (zy == 1) sets y = 0           // 16-bit true constant
// if (ny == 1) sets y = !y         // bitwise Not
// if (f == 1) sets out = x + y     // int. 2's-complement addition
// if (f == 0) sets out = x & y     // bitwise And
// if (no == 1) sets out = !out      // bitwise Not
// if (out == 0) sets zr = 1         // 1-bit true constant
// if (out < 0) sets ng = 1          // 1-bit true constant
...
```


# ALU components : zx, zy

- ใช้ Mux สำหรับ zx

 



sel	out
0	a
1	b

- ใช้ Mux สำหรับ zy

 

# ALU components : nx


- Negative X

  

zx	ox	o_not_ox
0	x	!x
1	0x0000	0x1111

# ALU components : nx


- ใช้ Mux สำหรับ zx, nx

 

zx	nx	out
0	0	x
0	1	!x
1	0	0x0000
1	1	0x1111


# ALU components : zy, ny

- เช่นเดียวกับ zx, nx

 


zy	ny	out_y
0	0	y
0	1	!y
1	0	0x0000
1	1	0x1111

# ALU : $x+y$ หรือ $x \& y$

 

f	out_f
0	$x+y$
1	$x \& y$


# ALU : $x+y$ , $x \& y$ || $\neg$ no

 


f	no	out
0	0	$x+y$
0	1	$\neg(x+y)$
1	0	$x \& y$
1	1	$\neg(x \& y)$



# ALU diagram

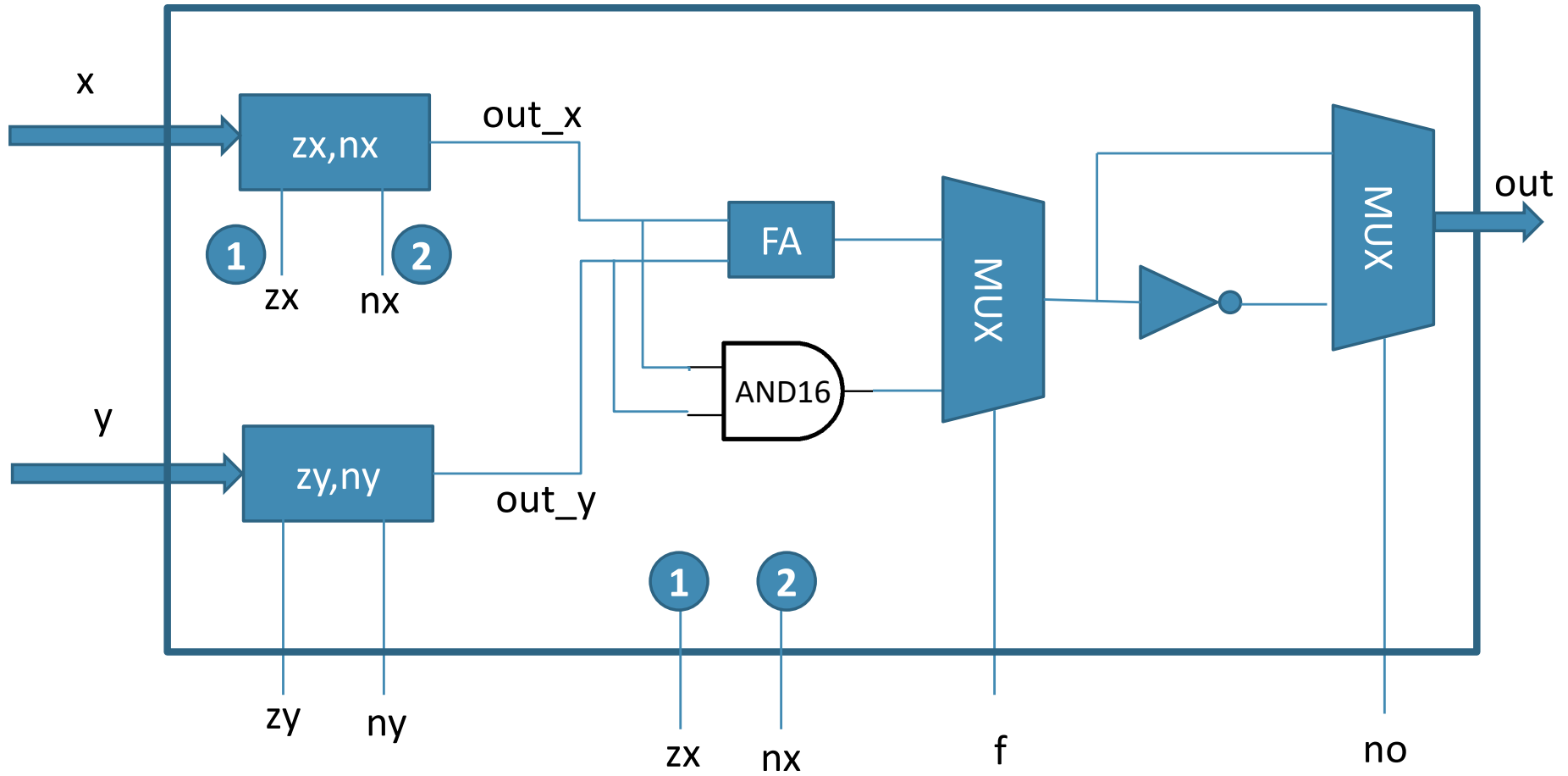

# Hack ALU output control bits

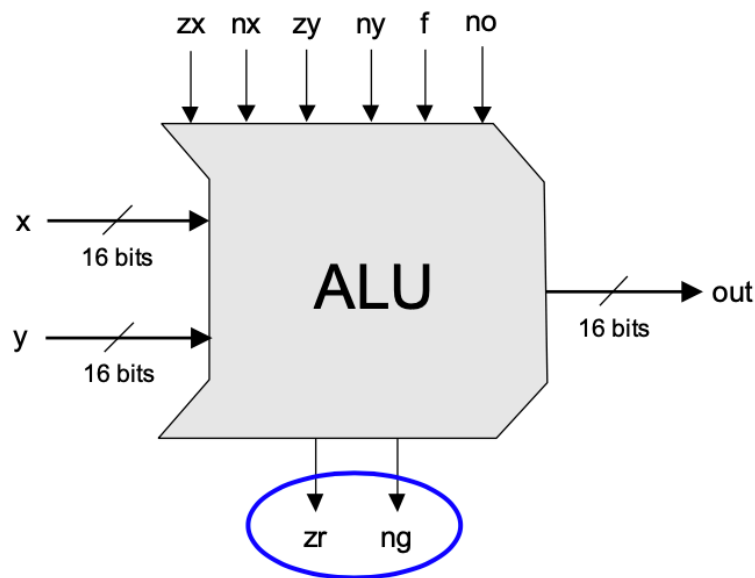

- if ( $\text{out} == 0$ ) then  $\text{zr} = 1$ ,
  - else  $\text{zr} = 0$
- if ( $\text{out} < 0$ ) then  $\text{ng} = 1$ ,
  - else  $\text{ng} = 0$

zx	nx	zy	ny	f	no	out
1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	-1
0	0	1	1	0	0	x
1	1	0	0	0	0	y
0	0	1	1	0	1	!x
1	1	0	0	0	1	!y
0	0	1	1	1	1	-x
1	1	0	0	1	1	-y
0	1	1	1	1	1	x+1
1	1	0	1	1	1	y+1
0	0	1	1	1	0	x-1
1	1	0	0	1	0	y-1
0	0	0	0	1	0	x+y
0	1	0	0	1	1	x-y
0	0	0	1	1	1	y-x
0	0	0	0	0	0	x&y
0	1	0	1	0	1	x y

# แนวปฏิบัติ

---

- ใช้ชิปเซตที่ได้ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้
- ชิปที่ทำขึ้นใหม่ ใน Project-2
  - เกิดจากการประกอบกันของชิปใน Project-1
- การสร้างชิปใหม่คือ copy ชิปเก่าแล้วเปลี่ยนชื่อ
  - เติมโค้ด HDL เพียงไม่กี่บรรทัด (เราตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น)
- นักศึกษาสามารถผลิตชิป(เขียนโค้ด HDL) เพื่อช่วยงานให้ตนเองทำงานได้ง่าย เราเรียกว่า 'helper chips'
- เพื่อให้การเรียนรู้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ชิปที่มาจาก การเรียนตามลำดับ แทนการเขียนชิปที่มีคุณสมบัติเกินจำเป็น